CO



Nachrichtenblatt des DASD

Berlin-Dahlem, Cecilienallee 4

Präsident: 44-Gruppenführer u. Generalleutnant a. D. Sachs



Nr. 2

Juni 1943

Über Empfangs- und Sende-Antennen

Während man beim Empfänger die Möglichkeit hat, die Empfindlichkeit mit Hilfe eines Meßgenerators genau zu ermitteln, bzw. behelfsmäßig durch Vergleiche seine Empfindlichkeit feststellt, weiß man über seine Antenne im allgemeinen recht wenig.

Wohl hat der Funkamateur als Faustformel herausgearbeitet:
,,,So hoch wie möglich, so frei wie möglich und nicht zu kurz". Dies gilt im Kurzwellengebiet für eine Universalantenne ziemlich allgemein.

Auf eine genaue Berechnung der Antenne kommt es im allgemeinen nicht an. Den Kameraden, insbesondere denen an der Front, ist am meisten gedient, wenn in großen Zügen aufgezeigt wird, welchen Einflüssen die Veränderung der Antennendimensionen unterliegen.

Die vom Sender an die Antenne abgegebene Leistung teilt sich in die abgestrahlte und die Verlustleistung. Damit man nicht mit Leistungen zu rechnen hat, führt man den Strahlungs- und den Verlustwiderstand rechnungsmäßig ein. Die Widerstände beziehen sich auf jene Stelle, wo die Ankopplung des Senders, bzw. der Speiseleitung erfolgt. Die in der Literatur angegebenen Strahlungswiderstände gelten für den Stromverbrauch. I² × R_s ist somit die abgestrahlte Leistung, I² × R_v die Verluste; der Wirkungsgräd der An-

tenne ist die abgestrahlte Leistung zur Gesamtleistung, also: $\eta = \frac{R_s}{R_s + R_s}$

Der Verlustwiderstand setzt sich aus den Kupfer- und den dielektrischen Verlusten zusammen. Sprühverluste sind bei Kurzwellenantennen völlig vernachlässigbar. Auch die dielektrischen Verluste sind beim Strahler selbst gering und gewinnen erst bei der Speiseleitung eine geringe Bedeutung. Die Kupferverluste, also bei HF



GEDENKTAFEL

FÜR UNSERE VOR DEM FEIND FÜR FÜHRER UND VATERLAND GEFALLENEN HELDEN

Klein, Bruno Funker	a/I	Weitzel, Heinz Leutnant	2119/T
Grählert, Ernst Funkgefreiter	a/V	Zeitz, Heinz-Günter Leutnant	3780/T
Simdorn, Gerold Unteroffizier	3954/J	Rybatzki, Werner Obergefreiter	6238/J
Hohl, Erich Oberfeldwebel	D3 gpf 6194/F	Heindl, Hans Gefreiter	6341/R
Geib, Helmut Obergefreiter	a/H′	Mietge, Heinrich Feldwebel	2196/V
Nordhausen, Ludwig Funkgefreiter	6710/D	Wiese, Herbert Unteroffizier	CQB/H
Schlenkrich, Robert Unteroffizier	a/U	Kinzinger, Adolf Oberleutnant	D4 bdo 1136/O
Schaffner, Richard Leutnant	D4 nur 1863/R	Zimmermann, Ernst 44-Untersturmführer	6406/Y
Winter, Rudolf Gefreiter	CQB/W	Urner, Heinrich Funker	a/D
Staudt, August Unteroffizier	3642/R	Thein, Helmut, #-Rottenführer	YM4 ba 6072/Y
Frh. v. Richthofen, Konr. Funker	4134/G	Willenbrock, Wolfram Unteroffizier	6058/K
Hubrich, Walter Unteroffizier	3532/G	von Rohr, Lothar Leutnant	a/D
Döring, Hellmuth Feldwebel	CQB/B	Becht, Friedrich Gefreiter	3817/0
Reinhold, Ernst Obergefreiter	3751/N	Hettenhausen, Willy Oberfeldwebel	3828/L
Kaiser, Alois Gefreiter	a/R	Esser, Peter Feldwebel	6313/H
Retter, Gerhard Unteroffizier	2604/J	Mill, Siegfried Gefreiter	6525/A
Lamla, Franz Gefreiter	CQB/G	Fast, Dieter Gefreiter	a/A

DER OPFERTOD UNSERER HELDEN BLEIBT UNVERGESSEN! SIE SIND UNS VORBILD UND MAHNUNG! der Hautwiderstand (Skineffekt), ist hier ausschlaggebend. Während eine $\frac{\lambda}{2}$ Antenne einen Strahlungswiderstand von 70 Ohm besitzt, ist der reduzierte Verlustwiderstand dieser Antenne für 80 m Wellenlänge und 2 mm Ø etwa 2,2 Ohm, der Antennenwirkungsgrad demnach 97 %. Der Strahlungswiderstand wird bei kürzeren Strahlerlängen jedoch schnell geringer, da er mit dem Quadrat des Verhältnisses von Länge zu Wellenlänge abfällt. Antennen im Langwellenbereich haben deshalb — wegen der geringen Antennenhöhe und dem hohen Erdwiderstand — nurmehr Wirkungsgrade in der Größenordnung einiger Prozent. Bei Rundfunksendeantennen liegt er größenordnungsmäßig bei 70 %.

Nach diesen einführenden Erläuterungen über Strahlungs- und Verlustwiderstand sollen die Einflüsse bei Kurzwellenantennen an-

geführt werden.

1. Antennenhöhe.

Liegt der Antennendraht auf der Erde, so ist der Strahlungswiderstand sehr gering geworden, der Verlustwiderstand durch die in der Erde erzeugten Ströme hingegen stark angestiegen. Die Abstrahlung einer solchen Antenne ist demnach gering. Das Gleiche gilt für die Umkehrung, also für den Empfang. Die empfangene Energie wird, dem Wirkungsgrad entsprechend, zu einem hohen Anteil in Erdverluste umgesetzt. Ueberdies wird sie auch wenig Energie aus dem Raum aufnehmen, da der Strahlungswiderstand klein ist, wie ja ohne weiteres erklärlich ist. Mit wachsender Höhe nehmen die Verluste ab und es steigt der Strahlungswiderstand. Bei einer Höhe von & hat man sich bereits genügend dem Maximalwert genähert. Für die Vertikalabstrahlung, d. h. für eine Strahlung, die ziemlich steil nach oben geht, ist bei einer Höhe von 4 über dem Erdboden Bestwert erreicht. Dies gilt für Europaverkehr. Für Uebersee sind die Abstrahlwinkel flach. Sie liegen zwischen 10 bis 40 Grad; bei kleineren Wellen geringer, bei größeren entsprechend höher. Die Abstrahlwinkel verändern sich ebenfalls mit den Ausbreitungsbedingungen. Ein Abstrahlwinkel von 30 Grad, wie er demnach im Mittel für größte Reichweiten gebraucht wird, wird bei einem Horizontaldipol bei einer Höhe von $\frac{\lambda}{2}$ erreicht. $\frac{3}{4}\lambda$ Höhe ergibt, abgesehen von verwaschenen Zipfeln im Abstrahldiagramm, wieder eine ähnliche Charakteristik wie $\frac{\lambda}{4}$. Die Verwaschung tritt durch die Unebenheit des Erdbodens, sowie durch die Verluste an der Erdoberfläche ein. Im Kurzwellengebiet ist über 4 die Antennenhöhe von untergeordneter Bedeutung.

Dies gilt für freies Gelände. Befinden sich in der Sende- oder Empfangsrichtung Häuser, Ueberlandleitungen oder auch Berge, so kann folgende Faustformel Anwendung finden: Liegen die störenden Objekte unterhalb des Abstrahlwinkels, so haben sie keine

Bedeutung.

Aus den früher genannten Werten für den Abstrahlwinkel geht demnach hervor, daß weiter abliegende Gebäude, Berge usw. höchstens bei Ueberseeverbindungen und kleinere Wellenlängen stören können. Abgestimmte Antennen, die in der Empfangs-, bzw. Senderichtung liegen, absorbieren allerdings bereits, wenn sie unterhalb des Abstrahlwinkels liegen. Es hat z. B. in dem allerdings sehr kritischen 10-m-Gebiet für Ueberseeverbindungen eine $\frac{\lambda}{2}$ -Wellenantenne, die von der eigentlichen Antenne etwa 15 m entfernt war, die Lautstärke um mehr als 3 R-Stufen verringert; beide Antennen hatten gleiche Höhe. Der Strahlungsentzug ist bei den kleineren Abstrahlwinkeln für 10 m Ueberseeverbindungen nicht verwunderlich.

2. Antennenlänge.

Ohne nochmals auf die Theorie der Antenne einzugehen, kann aus dem Vorhergehenden entnommen werden, daß der Strahlungswiderstand mit dem Quadrat von Antennenlänge zu Wellenlänge herabsinkt. Zu kurze Antennen sind demnach unvorteilhaft. Ein senkrecht zur Erde stehender $\frac{\lambda}{4}$ langer Vertikaldraht besitzt 36 Ohm Strahlungswiderstand. Hat er nur eine Höhe von $\frac{\lambda}{8}$, so ist sein Strahlungswiderstand nurmehr 9 Ohm, bei $\frac{\lambda}{16}$ nurmehr rund 2 Ohm. Die Verluste hingegen sind der Länge proportional, d. h., bei kürzerer Antennenlänge wird der Wirkungsgrad schlechter. Bei guten Erdleitungen (kleinen Erdverlusten) kann bis $\frac{\lambda}{10}$ ohne nennenswerten Verlust gegangen werden. Dies wird man gelegentlich bei Empfangsantennen anwenden; bei Sendeantennen trachtet man jedoch ohnehin die Erdverluste zu vermeiden und auf Antenne mit Gegengewicht überzugehen.

Die Erfahrung lehrt, daß die Errichtung der Sendeantenne viel mehr Anforderungen stellt, als die der Empfangsantenne. Dies hat folgenden Grund: Wird die Empfangsantenne z. B. nur wenig hoch über der Erde angebracht, so empfängt das Gerät wohl weniger von dem Nutzsignal, jedoch auch die Fremdstörungen sind geringer. Bei genügend fester Antennenankopplung geht ja bereits der Antennenwiderstand in das Empfängerrauschen ein. Geringere Strahlungswiderstände bringen demnach wohl weniger Energie in den Empfänger, erzeugen in gewissem Maß jedoch im Einklang ein geringe-

res Rauschen. Die Empfangsverschlechterung ist daher nicht so deutlich zu bemerken. Anders ist dies auf der Senderseite. Die als Verluste verbrauchten Energien werden der Strahlung entzogen. Die Lautstärke geht natürlich erst dann merklich zurück, wenn die Strahlungsleistung größenordnungsmäßig geringer geworden ist. ¹/₁₀der Energie bringt bei der 9-stufigen R-Skala um 1½ R-Stufen weniger. Während beim Empfänger also das Nutzsignal und die Fremdstörungen bei schlechter Antenne geringer werden, ist bei schlechter Senderantenne naturgemäß im Empfänger der Gegenstation nur das Zeichen des Senders entsprechend zurückgegangen. Daraus erklärt sich die Tatsache, daß man mit Behelfsempfangsantenne meist noch arbeiten kann, wenn diese als Sendeantenne versagen.

Die Antennenlänge verändert das Richtdiagramm des Strahlers. Eine $\frac{\lambda}{2}$ -Antenne hat ihr Maximum in der Ebene senkrecht zur Antennenachse. In der Richtung der Antenne müßte der Empfang Null werden. Wenn man diese Null-Stelle auch bei der Messung am Erdboden in einem Abstand von einigen Wellenlängen eindeutig feststellen kann, so zeigt sich, daß sowohl bei Europa-, als auch bei Ueberseeverbindungen das Minimum in dieser Richtung nicht scharf ausgeprägt, ja meist kaum bemerkbar ist. Der Grund liegt darin, daß neben der Verwaschung durch den Erdeinfluß das Minimum genau in der Antennenachsenrichtung liegt, die Abstrahlung jedoch unter dem Abstrahlwinkel erfolgt, wo das Diagramm keinen Null-Wert besitzt. Bei der λ -Antenne müßte senkrecht zur Antennenachse eine Null-Stelle ohne Rücksicht auf den Abstrahlwinkel sein. Auch dies ist infolge der Verwaschung durch den Erdboden nicht so scharf gegeben, wie man es zunächst erwarten würde.

Nennenswerte Bündelungseffekte erhält man erst bei L-Antennen, die 4 oder mehr Wellen lang sind.

3. Richtantennen.

sind für Entfernungen über 2000 km von großem Nutzen. Für Europaentfernungen hingegen ist eine Bündelung infolge des großen Abstrahlwinkels weniger erfolgversprechend. Dies möge ein kleines Beispiel veranschaulichen.

Die Abstrahlwinkel für die Europaverkehrs liegen zwischen 40 und 70 Grad. Denken wir uns einen Abstrahlwinkel von 90 Grad, so würde dieser für alle Richtungen gleiche Gültigkeit haben. Erst bei kleinerem Winkel kommt die Richtcharakteristik immer mehr zur Wirkung. Dies ist auch der Grund dafür, daß die gerichteten Ueberseesender zumindest im nahen Europa viel weniger scharf gebündelt erscheinen, als dies in der Antennen-Nähe, bzw. bei ganz großen Entfernungen der Fall ist.

Störungen durch Europafremdsender mit Richtantenne zu unterdrücken wird daher im allgemeinen nur mit großen Antennengebilden möglich sein. In jenen Fällen, wo der Störsender auf der anderen Seite liegt, kann mit Reflektoren allerdings eine bedeutende Verbesserung erzielt werden.

4. Antennenanpassung.

Während man beim Sender vermittels des Antennen-Amperemeters eine so genaue Anpassung durchführt, wie sie lautstärkemäßig nie bemerkt werden kann, hängt man jede beliebige Empfangsantenne an den Empfänger und wundert sich, daß oft geringe Antennenlängenänderungen einen starken Einfluß auf den Empfang haben. Meist wird dies auf Aenderung der Richtcharakteristik geschoben, während man vergißt, daß bei Aenderung der Antennenlänge um $\frac{\lambda}{4}$ die Impedanz, also der Antenneneingangswiderstand sich ganz gewaltig ändert. Am deutlichsten ist dies zu ersehen, wenn eine $\frac{\lambda}{2}$ Antenne einmal in der Mitte, ein ander mal am Ende angeschlossen wird (Strom-, bezw. Spannungskopplung). Der Widerstand ändert sich hierbei von 70 Ohm auf etwa 3000-5000 Ohm, je nach Drahtdicke und Bodenhöhe. Wird bei einer geerdeten Antenne bei $\frac{\lambda}{A}$ gearbeitet, so ist die Eingangsimpedanz 36 Ohm, bei doppelter Frequenz, also $\frac{\lambda}{2}$, steigt diese auf 1500 bis 2500 Ohm an, ein Fall, der häufig Anwendung findet. Dies sind für Längen über $\frac{\lambda}{4}$ allerdings bereits die Grenzwerte der auftretenden Impedanzschwankungen.

Daß ganz kurze Antennen einen geringen Strahlungswiderstand besitzen, wurde bereits betont. Die Impedanz einer ganz kurzen Antenne ist jedoch nicht etwa wie man zunächst annehmen würde, Bruchteile eines Ohm's; sie ist vielmehr sehr groß, jedoch mit einem kapazitiven Beitrag. Dies erklärt sich aus folgendem: Die kurze Antenne ist einpolig am Empfänger angeschlossen. Den 2. Pol bildet die Erde, bzw. das Empfängerchassis. Zum Strahlungswiderstand in Reihe liegt somit die Kapazität des kurzen Antennenstückes gegen die Erde, bzw. das Empfängergehäuse. Wäre diese Kapazität beispielsweise 5 cm, so hätte bei einer Wellenlänge von 80 Ohm das Antennenstück 8000 Ohm Impedanz. Der Strahlungsanteil beträgt jedoch nur die erwarteten Bruchteile eines Ohms. Wie vielen Kameraden erinnerlich sein wird, muß ein kurzes Stück direkt "oben am Kreis" angekoppelt werden, wenn es Empfang, bzw. beim Sender Leistungsabzug bringen soll. Die große Verstimmung wird durch Herausdrehen des Drehkondensators beseitigt. Auch diese

Erscheinung ist wohl bekannt. Die einfache Durchrechnung, die hiermit bereits gegeben ist, ist bezeichnenderweise noch nicht durchgeführt worden.

Die Ankopplung an den Empfänger ist hinsichtlich des Verhältnisses Signal zu Rauschen von Ausschlag, denn es kann durch kein Mittel an einer anderen Stelle des Empfängers wieder in Ordnung gebracht werden. Wie diese Antennenanpassung durchzuführen ist wird in einer kommenden Aufsatzreihe über die Dimensionierung des DASD-Superhet gezeigt werden.

Bei Netzempfängern bietet die direkte Antennenankopplung an den Schwingkreis große Gefahr, das Verhältnis von Signal zu Geräusch bedeutend zu verschlechtern, wenn man Antennen mit kleinen Impedanzen anwendet. Die Lichtleitung kann größenordnungsmäßig als Impedanz von etwa 500 Ohm angesetzt werden. Wird eine Antenne mit höherer Impedanz angeschlossen, so ist der Einfluß der Lichtleitung relativ gering. Bei kleineren Impedanzen ist jedoch der Einfluß der Lichtleitung nicht mehr vernachlässigbar. Schaltet

man z. B. eine Antenne von der Länge $\frac{\lambda}{8}$ an den Empfänger, bzw.

Sender, wobei die Ankopplung durch Wahl des Abgriffes an der Schwingkreisspule gefunden wird, so liegt auf der Antennenseite ein Strahlungswiderstand von 9 Ohm. Der Antennenstrom aber pflanzt sich über das Gehäuse auf die Lichtleitung fort und findet dort einen Widerstand von etwa 500 Ohm. Es ist klar, daß dann der überwiegende Teil der Leistung in die Lichtleitung und nicht in die Antenne fließt. Dem kann abgeholfen werden, wenn man in jede der beiden Lichtleitungszuführungen eine Hochfrequenzdrossel legt. Wohl wird dann das Gerätegehäuse etwas Hochfrequenz führen; die Verluste sind indessen weitgehend herabgesetzt.

Die Berechnungen und Beispiele wurden absichtlich einfach gebracht, um ihre Wirkung klarer zu zeigen. Aufgrund der angeführten Ansätze, wird es den meisten OM's auch mit einfachen mathematischen Mitteln gelingen, sich formelmäßige Beweise aufzustellen, was sich im allgemeinen jedoch erübrigt. Das Ziel dieses Artikels soll sein, insbesondere den Kameraden bei der Wehrmacht, in großen Zügen zu zeigen, welchen Einfluß die Dimensionierung der Antenne zeigt. Einige wohl bemerkte, aber bisher noch nicht gedeutete Erscheinungen wurden untersucht und erklärt.

Inwieweit die Folgerungen, die hier für Raumwellen gelten, auch für Bodenstrahlung insbesondere bei UKW Anwendung finden, wird in einem weiteren Artikel gezeigt werden.

Hans H. Plisch, D4 ahq.

Ein neuer Auftrag

(Aus der LV-Versammlung des LV-F vom 21. 4. 1943)

Vortrag des Abends: Om Ob.-Ing. Schilling spricht über das Thema: "Ich suche Mitarbeiter für die konstruktive Lösung einer Idee, die unseren Kriegsblinden ihr schweres Los wesentlich erleichtert." — Das war die Ankündigung. Worum es sich wohl handelt? Frage und Erwartung standen auf den Gesichtern der Berliner Om's, die den Saal bis auf den letzten Platz füllten. Nacht kurzer Einleitung erteilte der LVF Om Laaß Om Schilling das Wort:

Als Chef der gesamten Metall verarbeitenden Industrie des Donez-Beckens hat Om Schilling wahrlich andere Sorgen, als sich mit irgendwelchen Basteleien zu beschäftigen. Er hätte seine Ideen einfach der zuständigen Industrie zur Verfügung stellen können. (Aufgrund seiner Stellung wäre ihm das leicht möglich gewesen.) Dabei wäre allenfalls für einen tüchtigen Kaufmann ein gutes Geschäft herausgekommen, wenn man die Sache wegen Ueberlastung nicht überhaupt zur Seite gelegt hätte. Wer ist heute nicht überlastet? Es muß einer schon ein Idealist sein, wenn er neben den Anstrengungen des Tages eine schwierige Aufgabe übernimmt, bei der jeder materielle Gewinn von vornherein ausscheidet, denn es handelt sich ja um eine soziale Aufgabe. (Als Urheber der Idee verbietet Om Schilling jede Patentanmeldung auf diesem Gebiete.) Dies sind die Gründe, warum er sich an den DASD wendet!

Während eines Lazarettaufenthaltes hatte er Gelegenheit, Schwerverletzte während ihrer Genesung zu beobachten. Nach Abheilen der Wunden fanden sich die meisten recht schnell mit ihrem Schicksal ab. Eine Ausnahme bildeten die Kriegsblinden, für die es begreiflicherweise sehr schwer ist, mit ihrem Los fertig zu werden.

Ihnen sollen wir helfen! Wir sollen ein Gerät konstruieren, mit dessen Hilfe sie gewöhnliche Druckschrift, also Zeitungen, Bücher, u. U. vielleicht sogar Handschriften lesen können. Es wird folgen-

der Weg vorgeschlagen:

Der zu lesende Buchstabe soll mit Hilfe einer Optik vergrößert und auf einer Fotozelle abgebildet werden. Diese Fotozelle besteht aus etwa 10×10 einzelnen von einander isolierten Teilfotozellen, die schachbrettartig auf eine Kalitplatte aufgebrannt sind. (Die Bereitstellung einer derartigen Fotozelle, ca. 1×1 cm groß, wurde seitens der Industrie zugesichert.) Die Zuleitungen zu den einzelnen Teilfotozellen sollen nun von einer mit einem Kleinstmotor betriebenen Abtastvorrichtung nach einander — ähnlich wie die einzelnen Bildpunkte beim Fernsehen — abgetastet werden und die von ihnen gelieferte Spannung zum Steuern einer Wechselspannungsquelle verwendet werden. Diese Wechselspannungsquelle soll über eine zweite mit der ersten synchron laufende Abtastvorrichtung einer Platte zugeführt werden. Diese Platte, etwa 1×1 cm groß, enthält in Isoliermaterial eingebettet und konform mit den Teilfotozellen

angeordnet 10 × 10 Drahtzuführungen, auf die der Blinde seinen Finger zu legen hat. Der zweite Pol der Wechselspannungsquelle wird über eine großflächige Elektrode an eine andere Stelle des Körpers gelegt (z. B. Metallband um das Handgelenk). Die Steuerung der Wechselspannungsquelle durch die Fotozellen soll nun so erfolgen, daß das Bild des Buchstaben in Form von Wechselspannungsstößen auf der "Abgreifplatte" entsteht, daß also der Blinde, der den Finger darauf legt, entlang des Buchstabenbildes elektrische Reize - als wären es feine Nadelstiche - spürt, sodaß er den Buchstaben "lesen" kann. Es handelt sich also um einen Vorgang ähnlich wie beim Fernsehen mit dem Unterschied, daß das Bild des Buchstaben nicht auf einer Braun'schen Röhre sichtbar gemacht wird sondern auf der Abgreifplatte in Form von elektrischen Spannungsstößen. Fotozelle und Objektiv sollen in einem handlichen Gehäuse untergebracht werden, mit dem der Blinde dann über die Schrift gleiten kann, um sich so Buchstaben nach Buchstaben zu ertasten.

Auf was für fruchtbaren Boden die Anregungen fielen, zeigte die sich nun anschließende Debatte und die Zahl der bisher eingegangenen Vorschläge. Der LV/F stellte sich für die Durchführung dieser großen und schönen Aufgabe begeistert zur Verfügung. Es wurde eine Arbeitsgemeinschaft für die Entwicklung des "Lesegerätes für Kriegsblinde" unter Führung von Om Rehder, BVF des BV/A, gegründet, der sich Om Seydel als BVF des BV/C mit seiner Arbeitsgemeinschaft anschloß. Om Laaß übernimmt die Verbindung zur Industrie. Mit der Führung des Protokolls wurde Om Wiener beauftragt.

Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, die bereits eingegangenen Vorschläge zu besprechen, das Experiment soll erst die notwendige Auslese herbeiführen. In der nächsten CQ können voraus-

sichtlich schon die ersten Ergebnisse mitgeteilt werden.

Om's, Ihr seid alle zur Mitarbeit aufgerufen! Wendet Euch an die Arbeitsgemeinschaft des LV/F Berlin SW 61, Urbanstraße 171; jeder Beitrag ist uns wertvoll! Wiener, DE 7043/F.

Aus der Praxis - für die Praxis


Ein Hilfsmittel für den Empfänger und Frequenzmesser.

Es kommt bei Empfängern und Frequenzmessern oft vor, daß man durch die Ausbildung der Abstimmskalen, an diesen keine Eichung direkt mehr anbringen kann. Hierdurch wird aber beim Betrieb die schnelle Einstellung auf irgendeinen Kanal oder irgendeine Frequenz erschwert, da man nicht schnell genug von der Eichkurve des Gerätes die gewünschte Frequenz und die dazugehörige Gradzahl ablesen kann.

Es empfiehlt sich daher, nach den Werten der Eichkurve des betreffenden Gerätes eine Hilfsskala zu zeichnen in Art eines Nomogramms, die man oben auf dem Gerät aufstellt, sodaß das Auge bei der Einstellung diese Hilfsskala leicht erblicken kann. Bei der

Anfertigung geht man folgendermaßen vor:

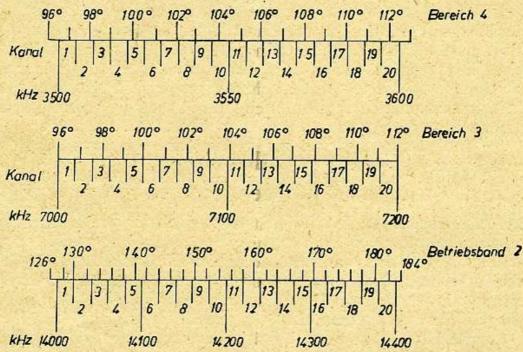Man trägt auf eine lineare Skala die normalerweise gebrauchten Skalengrade in entsprechendem großen, leicht ablesbaren Maßstabe auf und zeichnet darunter die dazugehörigen Frequenzwerte ein, deren Entfernung vom Skalenanfang man von der Eichkurve des Gerätes mit dem Zirkel abgreift.



Ein Beispiel einer solchen Hilfsskala zeigt die Abbildung. Sie stellt für einen Röhren-Super die Skalengrade für die Kanäle des 3500, 7000 und 14000 kHz-Bandes dar.

Dr. Laporte, T-Ref./H.

Netzbrumm durch Wackelkontakt.

Im netzbetriebenen Kurzwellenempfänger pflegt auf den Frequenzen um das 14-mHz-Amateurband oft ein Brummen aufzutreten, während der Empfänger auf allen anderen Wellenbereichen völlig brummfrei arbeitet.

Abhilfe bringt meist das bekannte Verfahren, zwischen Anoden und Kathoden der Gleichrichterröhre induktionsfreie Kondensatoren von 5000 bis 10000 cm Kapazität zu schalten. In hartnäckigen Fällen hilft oft die Verdrosselung der Anoden der Gleichrichterröhre gegen den Netztransformator hin.

Bei meinem derart "theoretisch" brummfrei gemachten Voll-AC-O-VP-2P blieb auf den vorher erwähnten Frequenzen doch noch ein recht erheblicher Restbrumm übrig, der mit keinem Mittel wegzubringen war. Bei einer kürzlich erfolgten gründlichen Reinigung des Gerätes wurden die Kontakte zwischen den Rotoren und den Anschlüssen der Drehkondensatoren gereinigt und als erstaunlicher, nicht erwarteter Erfolg war der RX auch auf diesen Frequenzen brummfrei.

Der Brumm durch den Wackelkontakt läßt sich folgendermaßen erklären: Der Netztransformator überträgt mechanische Vibration im 100-Htz-Rhythmus. Dieser wird u. a. an den Drehkondensator vermittelt. Dabei ändert sich die Größe des Uebergangswiderstandes und somit die Amplitude des rückgekoppelten Oczillators.

Ich habe das hier erwähnt, weil ich annehme, daß auch andere

Kameraden unter dieser Erscheinung leiden.

Gleichfalls kann ein mangelnder guter Kontakt zwischen den Rotoren der Drehkondensatoren und deren Anschlüssen zu einem nicht zu beseitigenden qrm durch den starken Ortssender führen, was ebenfalls durch eine gründliche Reinigung der Kontaktflächen beseitigt werden kann.

Mitteilungen des Landesverbandes Reichshauptstadt

Auf der im LV-Heim Urbanstraße am 17. 5. 1943 stattgefundenen Amtsträgersitzung, an der auch Om Rach von der DASD-Leitung teilnahm, wurde auf Vorschlag des Landesverbandsführers Om Laaß in dem Bestreben, die noch verbliebenen Mitarbeiter und Mitglieder enger zusammenzufassen und um rationeller arbeiten zu können, folgendes bestimmt:

1. Die Bezirksverbände B und D werden bis auf weiteres mit den Bezirksverbänden A und C vereinigt und als selbständige Bezirksverbände nicht mehr weitergeführt, d. h. B kommt zu "A"

und D zu "C".

2. Die Bezirksverbandsführer B Om Dr. Fendt und D Om Hack übernehmen ab sofort die Aemter der stellvertretenden Bezirksverbandsführer A bzw. C, die bisher unbesetzt waren. Sie regeln schnellstens mit den Bezirksverbandsführern A und C die Eingliederung der übernommenen Mitglieder und stellen auch für diese Mitglieder in den beiden Heimen Urbanstraße und Rathenowerstraße neue Arbeitspläne auf. Die stellvertretenden BV-F's A und C arbeiten im engsten Einvernehmen mit den BV-F's und teilen die nunmehr erforderliche Mehrarbeit untereinander auf.

3. Da Om Rehder schon seit langer Zeit die Arbeitsgemeinschaft im Landesverband Reichshauptstadt leitet, die gerade jetzt durch Uebernahme besonderer Aufgaben weiterhin hohe Ansprüche an ihn stellt, habe ich ihn von der Führung des Bezirksverbandes A entbunden und ihn gleichzeitig mit dem Amt

des Technischen Referenten für den LV-F betraut.

4. Mit der Leitung des BV-A habe ich kommissarisch Om Faust beauftragt.

- 5. Im Zuge dieser Zusammenfassung der verbliebenen Kräfte habe ich Om Hohenner, der ebenfalls seit vielen Jahren bis aufs äußerste dienstlich in Anspruch genommen ist, von dem Amt des Technischen Referenten für den LV-F entbunden.
- 6. Gleichzeitig damit wurde auch unser bisheriger QSL-Vermittler, Om Schmiedel, der seit nunmehr 10 Jahren dieses Amt inne hatte, hiervon entbunden, und die QSL-Vermittlung des Landesverbandes F mit in die Hände unseres Tauschwartes Om Olczefski gelegt, der sein Amt als OVF/C ebenfalls wieder übernommen hat.
- 7. Während der Abwesenheit des Karteiführers des LV-F und des Heimwartes Urbanstraße Om Kittner übernimmt Om Noack vertretungsweise ab sofort die laufenden Arbeiten und erhält von mir nähere Anweisungen.

Allen Kameraden spreche ich für ihre meist langjährige, unermüdliche Tätigkeit und für die großen Dienste, die sie mir und damit dem Landesverband Reichshauptstadt erwiesen haben, meine Anerkennung aus. Besondere Umstände sind für mich maßgebend gewesen, diese Aenderungen vorzunehmen, um den Landesverband Reichshauptstadt auch weiterhin für die uns gestellten Aufgaben einsatzbereit und schlagkräftig zu erhalten.

Laaß, Landesverbandsführer.

Die LV-Versammlungen im Juni und Juli fallen aus. Die nächste LV-Versammlung findet wieder wie üblich im "Alten Askanier", Berlin SW 11, Anhaltstr. 12 am 18. August 1943 um 19,30 Uhr statt. Alle im Wehrdienst stehenden Kameraden, die an diesem Tage in Berlin sind, werden schon jetzt dazu eingeladen. Für ein interessantes Vortragsthema ist gesorgt.

Selbstverständlich werden auch im Juni und Juli die BV-Versammlungen in den Heimen Urbanstraße 171 und Rathenowerstr. 22 weiter beibehalten. Ich erwarte von allen LV-Mitgliedern, die in Berlin sind, regsten Besuch dieser Zusammenkünfte, bei denen meistens ein Vortrag aus berufenem Munde geboten wird mit anschließender Diskussion. Die Labors dieser Heime mit ihren ausgezeichneten Arbeits- und Meßplätzen und ihren umfangreichen technischen Einrichtungen und Werkzeugen bieten Gelegenheit zu intensiver Betätigung.

In allernächster Zeit beginnen neue DE-Kurse. Alle Mitgliedsanwärter haben sich bis spätestens 20. 6. 1943 beim Bezirksverbandsführer C Om Seydel Berlin NW 21, Feldzeugmeisterstraße 5,
Ruf: 42 00 11 App. 477 zum DE-Kurs anzumelden. Wer diese Anmeldung unterläßt, beweist damit, daß er kein Interesse an unserer
Arbeit hat. Er wird dann in unseren Listen gestrichen und der
Leitung zum Ausschluß aus dem DASD empfohlen. Ausgenommen
hiervon sind Wehrmachts-Angehörige, Angehörige der Waffen-SS,
der OT und des RAD. Die Bezirksverbandsführer sind mir für die

Durchführung dieser Maßnahmen verantwortlich und geben mir hierüber bis zum 15. Juli 1943 Bericht.

Weitere Nachrichten aus den Bezirksverbänden und Anschriften

werden in der nächsten CQ veröffentlicht.

Die Front schreibt der Heimat

DE 6482/F. Uffz. Franz Bohn schreibt unter anderem:

.... Ich bin am 100-W-Sender ausgebildet. Z. Zt, bin ich Funktruppführer, arbeite aber jetzt mit QRP. Tempo 100 und mehr ist bei unserem Betrieb nicht anzuwenden, vielleicht beschert mir die Zukunft nach dem Kriege auch mal eine Lizenz, sodaß ich einen guten Linienpartner abgeben würde. Mein RX ist ein O-v-2 Batterie mit eingebautem Wechselstromnetzteil und Ladevorrichtung für Accu. Bei Wechselstrom-Betrieb kann der volldynamische Lautsprecher für Nachrichtenübermittlung und Musik für die Allgemeinheit benutzt werden, ein permanenter mit 13 cm Korbdurchmesser war leider nicht zu beschaffen. Die Röhrenbestückung ist RV2, P800 (als Ersatz für KF4), KC1 und KL1, Audion in Eco mit 6 Bereich-Spulenrevolver. Die 4 KW-Bereiche haben fast die gleiche Einteilung, wie Standard 7, die Bänder kommen alle bei der gleichen Stellung des Grobabstimmdrehkos, Banddrehko (FK18). Auf der 10-m-Spule bestehen noch Schwingschwierigkeiten bei Ankopplung selbst kurzer Antenne; wahrscheinlich durch die Audion-Heizdrossel oder zu großer Schaltkapazitäten, da 500-cm-Drehko mit Serienkondensator verwandt wurde, wegen der beiden Rundfunkbereiche. Der RX ist ganz schnell in Frankreich während der Freizeit aus den Restbeständen meiner vom Urlaub mitgebrachten Einzelteile entstanden. Chassis und Frontplatte mußten in Ermangelung von Aluminium aus Sperrholz angefertigt werden. Werkzeug stand auch sehr wenig zur Verfügung. Ich konnte mich deshalb noch nicht eingehend mit den kleinen Kinderkrankheiten des RX befassen und bin z. Zt. zufrieden, daß er auf 3,5;7 und 14 mHz geht, obwohl ich auch gern auf 10 m grv gewesen wäre. Die Maße des Einbaublechkastens sind 270 × 210 × 130 mm ohne Batterie. Bei Vorhandensein eines Zwischensteckers könnten die gesamten Spannungen bequem aus dem Batterie-Tornister entnommen werden.

Während der Bahnfahrt war ich noch kurz qrv, hatte jedoch bald qzt, die inzwischen behelfsmäßig wieder behoben ist. Auf MW war im Zuge nichts zu hören, dagegen auf KW ein Teil Rundfunk-Fonie-Stationen, auf die es uns wegen der Nachrichten ankam.

Nun wird Sie noch meine QRA interessieren. Wir liegen hier direkt am Fluß in einem Bunker, wo ich auch meinen RX stehen habe. Da am Tage Feindeinsicht besteht, mußte ich mich mit einer 20-m-Antenne begnügen, die 1½ m über dem Erdboden gespannt ist. Die QRB ist ja nun etwas größer geworden, doch gestattet sie selbst auf 80 m noch die Teilnahme am BD.

Viele Rundsprüche und Zaps kommen mit r 5/6 durch. Auf 40 m sind die D-Stationen mit r 5/9, wohingegen in Frankreich diese meistens r 2/0 waren.

Linien

Sonnt	ag ·			Donn	erstag		
09,30	4arr-3dsr	20	m	06,00	4hpg-3ayv	K	1
10,00	4rho-4wvu	A STATE OF THE STA	m	06.20	4hpg-4rho-4zhg	K	14
			m	19,00	4uud-3dyu	K	5
11,15	4rmq-4arr			20,15	4ggf-4uds	K	5
11,30	4hpg-4iro-4rho		m i	22,30	4ggf-4opt	K	1
13,00	Reichsrundspruch		m	Freita			
13,45	4vrr-3dsr	10	111	06,20	4hpg-4rho-4zhg	K	14
Monta	ng .	7		19,30	4akk-4vco-4vjv	K	1
06,20	4hpg-4rho-4zhg	K	14	19,45	4rmq-4arr	K	7
20,00	4uyd-3avk-3ayv-4wv		3	20,00	4dba-4lkm-4vrr	K	7
20,00	4avf-3cdk	K	5	20,00	4ioh-4cvk-3cek	K	9
20,30	3avk-4opt	K	5	20,30	Reichsrundspruch	80	
21,00	4wil-4opt-3ayv	K	3	21,00	4dba-4cvk	K	1
21,30	3avk-4wil-4lkm-4vrr	K		21,00	4aii-4iro-4vjv	K	3
		, 1			4nlo-4vco-4ujw	K	5.
Diens	tag				4adf-4bxw-4opt	K	7
06,00	4rmg-4arr	K	7		4bgf-4gxf-4jcv	K	9
06,20	4hpg-4rho-4zhg	K	14	21,30		K	1
21,30	4bxw-4ujw	K	1	21,00	3dmc-4cvk-4lkm	K	3
					4xvf-4jcv-4ujw	K	5
Mittw		nu-as			4dba-4gxf	K	7/
06,40	4cuq-4fmf	K	5		4wyf-4iro	K	8
20,15	4cvk-3avk	10	m		4uyd-4bgf-4uds	K	9
20,30	4vco-4ujw	10	m	22,00	4dba-4bgf-4jcv	K	9
20,30	4vco-rho-4iro-				4hdf-4cvk-4vjv	K	5
	4sto-4nlo	K	1	2 7 4 60	4yum-4ujw	K	7
21,00	4iro-4vco-4rho	K		22,30	4iro-4vjv	K:	15
	4bxw-4uds-4ujw	K	2	Sonna	bend		
21,30	4wil-4ujw-4rmq	K	5	07,00	4mcn-4opt-3ayv	K	1

Regelmäßige Eichfrequenzsendungen

Jeden Mittwoch von 22,00 bis 22,25 dsz (siehe Rundspruchfunkplan) sendet D4 iro Eichfrequenzen mit einer Genau igkeit von 50 Hz = ca. 0,01 %. Folgende Frequenzen werden je 5 Minuten lang ausgestrahlt: 3500, 3525, 3550, 3575. 3600 kHz. Anschließend ist D4 iro grv für gso.

Somit hat man jetzt immer Gelegenheit, den Frequenzmesser oder Empfänger genaustens zu eichen bzw. dieselben zu kon-

trollieren.

Abkürzungen für den Betriebsdienst

I. Verkehrsabkürzungen:	zpt Klartext zweimal geben
gar Antworten Sie an für mich	zsf Schneller geben
qar Antworten Sie an tur mich qas Geben Sie QM Nr an	zsh Starke Luftstörungen
qat Sendung fortsetzen	zss Langsamer geben
qau Nr. der letzten QM von	zsu Zeichen unlesbar
gaw Bis . MEZ mit Hören ausstz.	ztf Senden Sie schnell u. 2 mal
qbm Hat etwas für mich?	zwo Jedes Wort einfach geben
qbn hat nichts für Sie	zwt Jedes Wort zweimal geben
gbo Wann haben Sie Verkehr mit	Bei Stellung von Rückfragen:
gca Flotter antworten!	rq Rückfragebezeichnung
qcb Sie sind nicht dran!	bq Antwort auf rq
qcf Vermitteln Sie QM an	?aa Wiederholen Sie alles nach
gcg Ich beobachte ab jetzt für Sie	?ab Wiederholen Sie alles vor
qdb QM an ist nicht qsp	Pal Ganze QM wiederholen
qdd QM-Inhalt unzulässig	?bn Wiederh. Sie alles zwischen
qdi Sie stören unseren Verkehr	?wa Wiederh. Sie Wort nach
qrg Wellenlänge (Frequenz)	?wb Wiederh. Sie Wort vor
grl Wir sind stark beschäftigt	?sig Unterschrift wiederholen
grm Störungen d. fremde Sender	Ppbl QM-Kopf wiederholen
grw Verständ. Sie daß ich rufe	?txt Text (Inh.) der QM wiederh. II. Technische Abkürzungen:
qry Ihre Nr. ist (i. d. Reihenfolge)	qbc Ihr Empfänger wohl fehlerh.
qrz Sie werden verlangt von	qby Verzög. d. Fehler i. m. Empf.
qrz? Wer verlangt mich?	qbz Verzög. d. Fehler i. m. Send.
qsg Send. Sie QMs auf einmal	qci Meine Antenne unklar
qsk Fortlaufend durchgeben	gcj Empfang setzt aus
qsuf Rufe Sie per Drahttelefon an	qdh Woran liegt Störung?
qtu Dienststunden der Station	qrh Frequenz unkonstant
qua Habe QM von	grj Zeichen zu schwach
qze Frequenz zu hoch	zwc Chirp und Chlicks feststellen
qzf Ihre Frequenz zu niedrig	zys Gebetempo(m.Zahlenangabei.Bpm)
qde Ihre Frequenz ist richtig	cdh Punkte sind zu lang
wrt Wie hören Sie mich?	cae Punkte sind zu kurz
wrt d4 xyz? Wie hören Sie d4 xyz?	zdm Punkte fallen aus
zan Nichts zu empfangen	zdl Striche länger geben
zcs Sendung einstellen	zfa Maschinengeber gestört
zfb Starkes Fading	zha Automatischer Empfang
zfs Geringes Fading	zmp Schlechte Lochung
zgs Signale werden lauter	zra Band läuft verkehrt
zgw Zeichen werden leiser	zsa Autom. Betrieb einstellen
zls Störungen durch Gewitter	zta Senden Sie automatisch
zmo Einen Moment warten!	zth Senden Sie mit Taste
zmq Warten Sie Min.	ztv Senden Sie mit Vibroplex
zmr Zeichen mäßig, aber lesbar	ztw Senden Sie mit Wabbler
zpr Zeichen gut lesbar	zxu Ihr Tempo ungleichmäßig

NWF-Sendeplan

(K 14 = 3565 - 3570 kHz)

Anruf:	Di	000	hau	Da	mee	ham	DA	nee
Amu:	114	oee,	DZW.	114	gee,	DZW.	114	HCC.

Zeit DSZ	Montag	Dienstag	. Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend
06,40	D ₄ hpg	D4 hpg		D ₄ hpg	D ₄ hpg	D ₄ hpg
06,50	D ₃ ben	D4 nbo	D ₄ mcn	D4 iro	D4 rho	D ₃ ben
08,50	D4 nbo	D ₄ nbo	D4 nbo	D4 nbo	D ₄ nbo	D ₄ nbo
13,20	D ₄ hpg	D ₄ hpg	Oliver de de la	D4 hpg	D ₄ hpg	D4 hpg
13,30	D ₃ ben	D4 nbo	D ₄ men	D ₄ iro	D4 rho	D3 ben
19,20	D ₄ hpg	D4 hpg		D ₄ hpg	D ₄ hpg	D ₄ hpg
19,30	D ₃ ben	D ₄ nbo	D ₄ mcn	D4 iro	D4 rho	D ₃ ben

Rundspruch-Funkplan

Sonntag	21,30 R D3 dsr 20 m
08,00 U D3 dyu 80 m	21,30 U D3 dyu 80 m
08,30 G D4 hpg 80 m	21,45 F D4 ggf 10 m
09,00 O D4 iro 40 m	22,00 F D4 ggf 20 m
09,30 N D3 ben 80 m	Mittwoch
09,30 F D4 cmf 10 m	19,45 J D4 cvk 10 m
10,00 M D4 yum 80 m	20,00 L D4 wil 80 m
10,30 R D3 dsr 40 m	20,00 K D3 avk 10 m
10,30 B D4 pqb 10 m	20,30 S D4 uds 80 m
10,45 K D3 cek 10 m	21,00 J D3 avk 80 m
11,00 — D4 arr 20 m	21,30 O D4 vco 80 m
11,30 R D3 dsr 20 m	22,00 Eichsendung
13,00 — D4 adf 80 m	D4 iro 80 m
13,30 R D3 dsr 10 m	Donnerstag
13,45 W D4 ujw 10 m	20,00 F D4 ggf 80 m
14.15 — D4 rmq 40 m	ohne zapp
14,45 Y D4 awy 40 m	20,30 D D4 uyd 80 m
15,15 Y D4 awy 20 m	21,00 F D4 ggf 80 m
16,00 Y D4 awy 10 m	21,30 P D3 dap 80 m
16,00 R D3 dsr 20 m	22,00 P D3 dap 10 m
Montag	Freitag
20,00 T D4 opt 80 m	19,30 G D4 hng 80 m
20,30 R D4 vrr 80 m	20,00 V D4 jcv 80 m
21,00 K D4 cvk 80 m	20,30 — D4 adf 80 m
21,30 B D4 pqb 80 m	21,10 C D4 wyf 80 m
Dienstag	21,30 Y D4 awy 80 m
20,10 R D4 vrr 80 m	Sonnabend
20,30 Y D4 awy 80 m	14,15 G D4 hpg 40 m
21,00 W D4 ujw 80 m	20,30 T D4 opt 80 m

Herausgeber: Deutscher Amateur-Sende- und Emplangsdienst (DASD) Berlin-Dahlem, Cecilienallee 4.
Fernruf Sammelnummer 89 11 66. Postscheckkonto: Berlin 558 00 Postscheckkonto der Warenabteilung: Berlin 154 128
Druck: Buchdruckerei Friedrich Haensch, Göttingen. — Artikel zur Veröffentlichung an den Herausgeber erbeten.